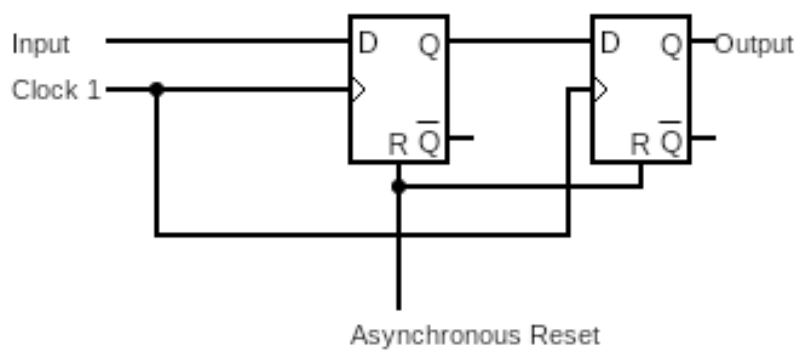


## Lab 1 Postlab


### Problem 8.1

Sensor 4	Sensor 3	Sensor 2	Sensor 1	Paired 4    3	(4    3) & 2	Error Out
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1


### Problem 8.2.1




### Problem 8.2.2

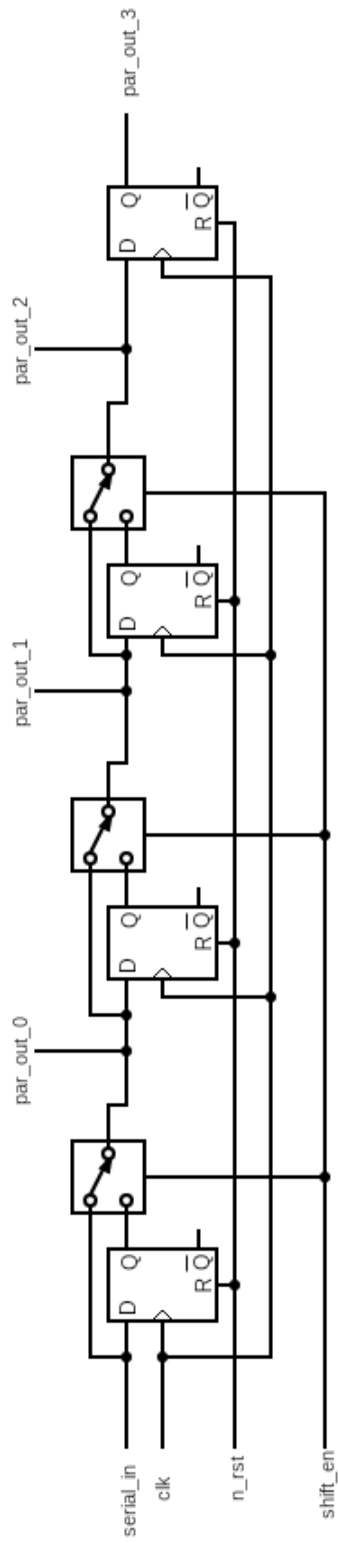

Problem 8.2.3

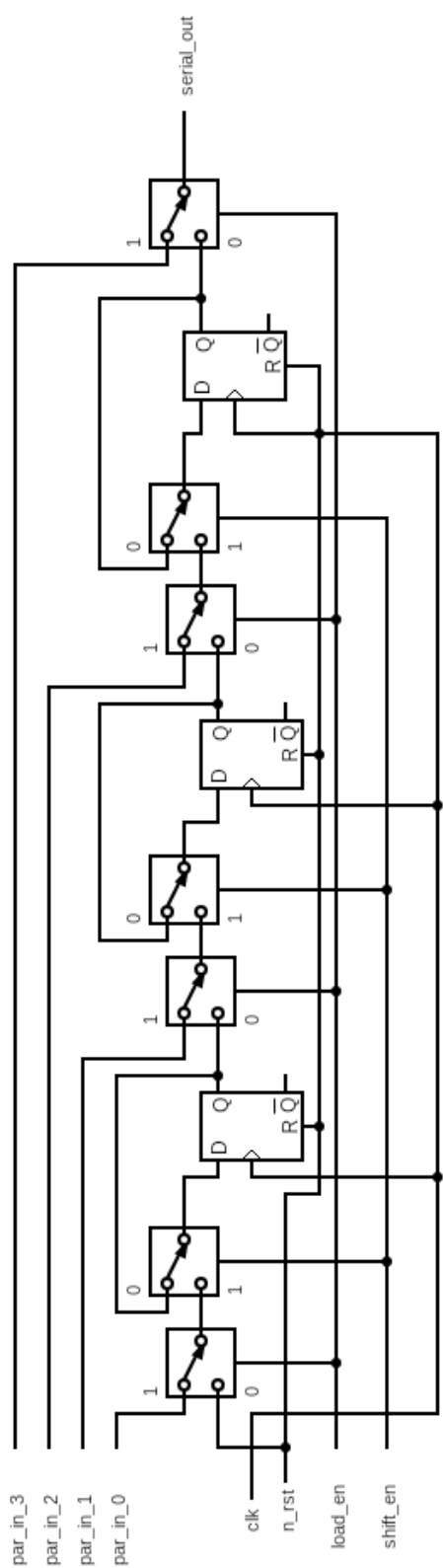

Problem 8.3.1

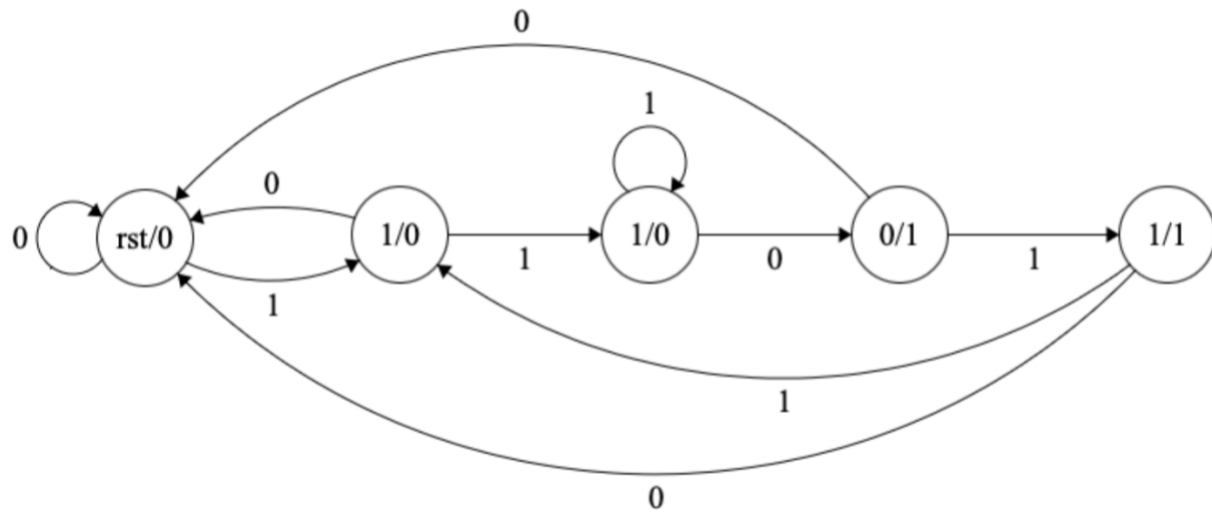

Problem 8.3.2

